

# MIPS Monociclo


## Especificação

Prof. Thiago Werlley

# MIPS: Especificação Temporal


- Hardware síncrono (**clock**) com inicialização assíncrona (**reset**)
- Processador **monociclo**, ou seja, cada instrução gasta 1 ciclo de relógio (**clock**) para executar
- Sistema Digital sensível apenas à borda de subida do sinal de relógio
- Cada borda de subida do clock com inicialização desativada (Reset=0) - conclui execução de uma instrução e inicia a próxima
- Cada instrução executada - escrita do PC com seu valor anterior incrementado de 4 e escrita em algum registrador ou na memória (**nunca em ambos [registrador e memória] no mesmo ciclo!**)

# MIPS: Operação Típica

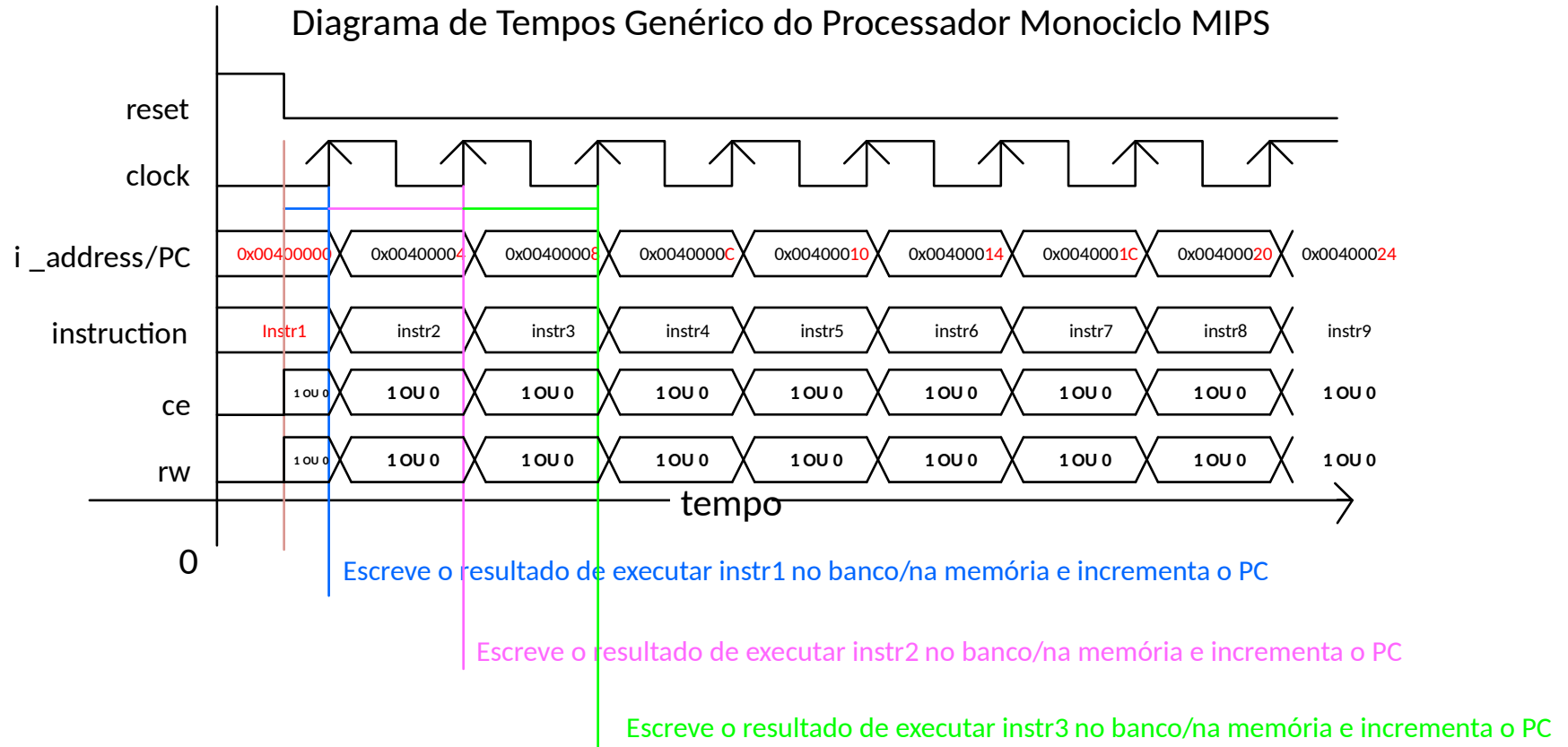
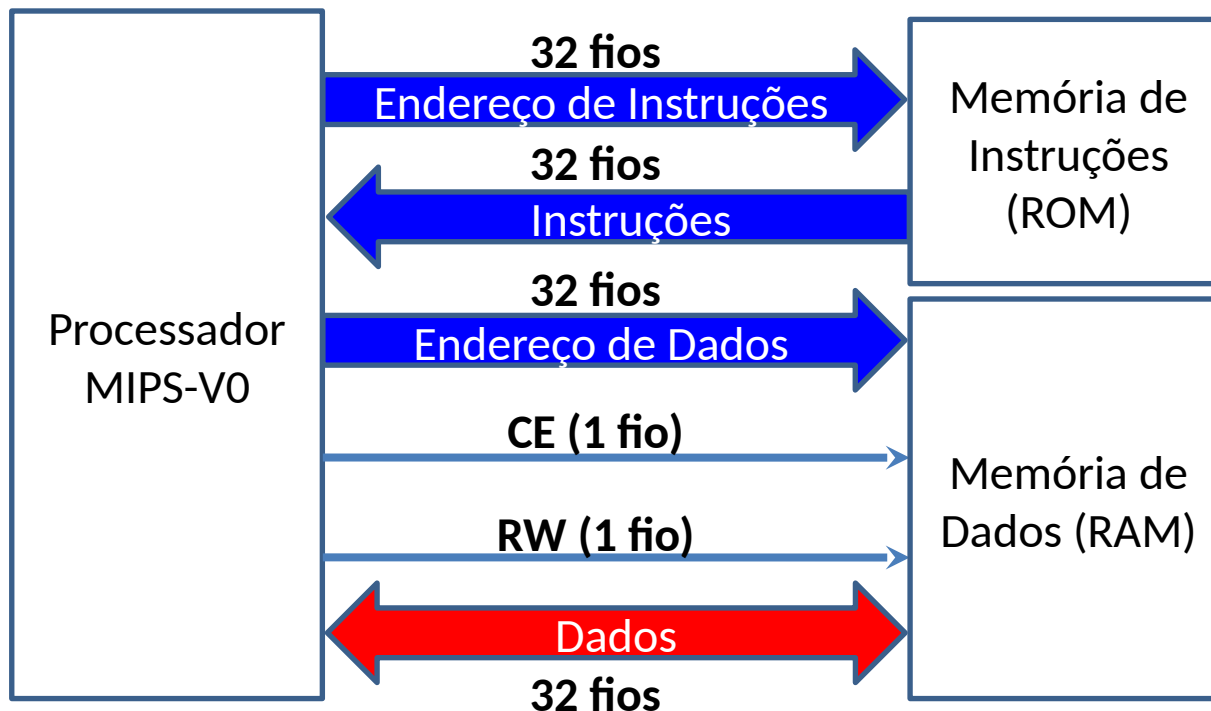
# MIPS: Especificação da Interface Processador-Memória – Organização Harvard

- Memórias endereçadas a byte – endereços de 32 bits
- **Barramento de Dados** único para a memória de dados – bidirecional, 32 bits
- Dois sinais de controle para acesso à memória de dados: CE, RW
- Na MIPS, cada leitura (e/ou escrita) faz acesso a 4 posições consecutivas de memória (a partir do endereço especificado em um **Barramento de Endereços**)




Especificação de ações associadas aos sinais de controle de acesso à Memória de Dados

CE	RW	Ação
0	-	Nenhuma
1	0	Escrita na Memória
1	1	Leitura da Memória

# MIPS: Uma Proposta de Organização

- Processador - dividido em duas partes principais
  - Bloco de Dados - recebe, armazena dados e transforma-os
  - Bloco de Controle - comanda processo de execução de instruções
- O Bloco de Dados - Formado por
  - Banco de registradores (32 registradores de 32 bits)
  - ULA - 2 entradas de 32 bits, 1 saída de 32 bits, uma entrada de controle, 6 operações: +, -, AND, OR, XOR, NOR
  - Alguns blocos auxiliares (muxes, extensores de sinal, etc.)
- Bloco de Controle - possui três partes
  - Registrador PC, incrementável de 4 em 4
  - Decodificador de Instruções
  - Gerador de (outros) sinais de controle
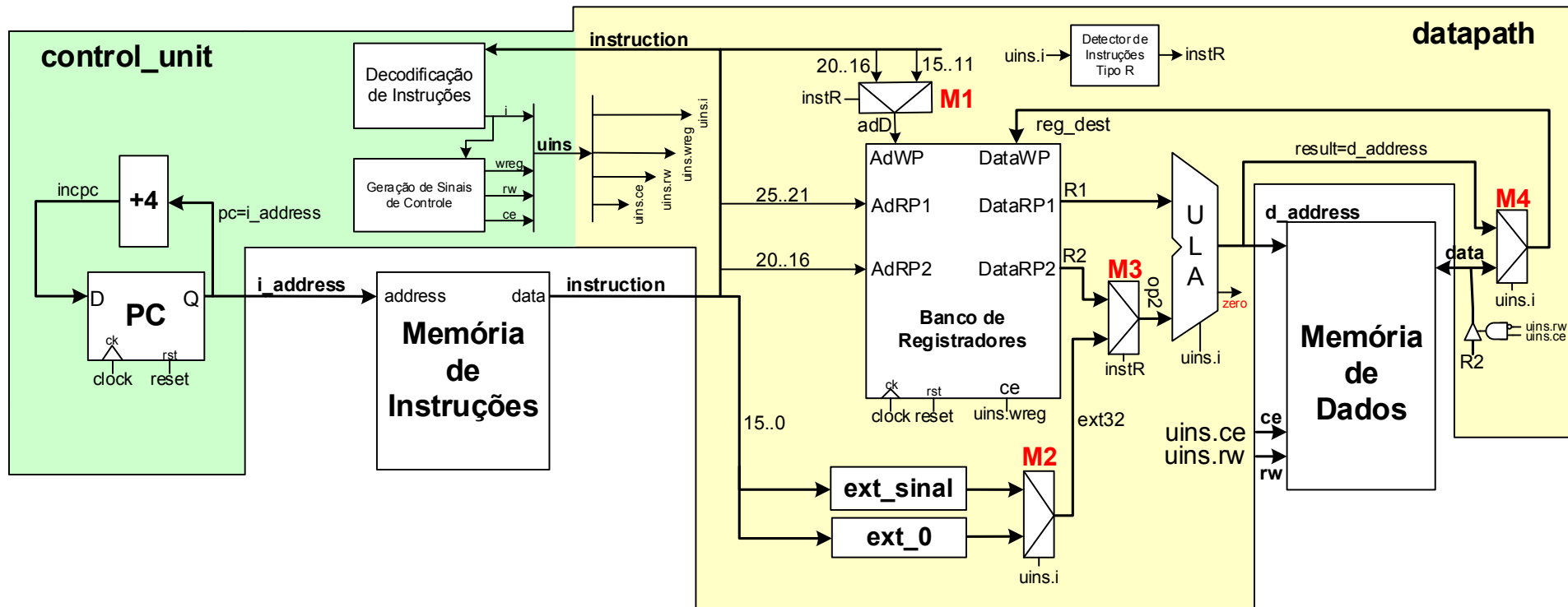
# Uma Proposta de Organização para a MIPS



- Organização Harvard - Memória de Instruções e Dados Separadas (externas à CPU)
- Região com fundo amarelo: Bloco de dados (nome em VHDL - datapath)
- Região com fundo verde: Bloco de controle (nome em VHDL - control\_unit)
- Observar a interface com o resto do Universo (memórias)
- Memórias não são parte do processador (**testbench** simula elas...)

# MIPS: A Hierarquia da Organização

1. VHDL Auxiliar - Um *package* de definições
2. Cada bloco mencionado abaixo: deve ser desenvolvido em VHDL
  - a) Registrador genérico - usado para o PC e no banco (**32 vezes**)
  - b) ULA
  - c) Banco de registradores - **32 registradores + controle de acesso**
  - d) Bloco de Controle = registrador PC + código VHDL para incrementar PC, decodificar instruções e gerar sinais de controle para o Bloco de Dados
  - e) Bloco de Dados - Une: Banco de registradores + ULA + código VHDL e contém estruturas auxiliares
  - f) Processador - Une: Bloco de Dados + Bloco de Controle
3. Total: 6 pares entidade/arquitetura VHDL (E/A) distintos

# MIPS: A Hierarquia da Organização

✓ VHDL Auxiliar - Um *package* de definições

2. Cada bloco mencionado abaixo: deve ser desenvolvido em VHDL
  - a) Registrador básico - usado para o PC e para o banco (32x)
  - b) ULA
  - c) Banco de registradores = 32 registradores
  - d) Bloco de Controle = registrador PC + código VHDL para incrementar PC, decodificar instruções e gerar sinais de controle para o Bloco de Dados
  - e) Bloco de Dados = Banco de registradores + ULA + código VHDL com estruturas auxiliares
  - f) Processador - Junção Bloco de Dados + Bloco de Controle
3. Total: 6 pares E/A distintos



# MIPS: A Hierarquia da Organização

✓ VHDL Auxiliar - Um *package* de definições

2. Cada bloco mencionado abaixo: deve ser desenvolvido em VHDL

✓ Registrador genérico - usado para o PC e para o banco (32x)

b) ULA

c) Banco de registradores = 32 registradores

d) Bloco de Controle = registrador PC + código VHDL para incrementar PC, decodificar instruções e gerar sinais de controle para o Bloco de Dados

e) Bloco de Dados = Banco de registradores + ULA + código VHDL com estruturas auxiliares

f) Processador - Junção Bloco de Dados + Bloco de Controle

3. Total: 6 pares E/A distintos

# MIPS: A Hierarquia da Organização

✓ VHDL Auxiliar - Um *package* de definições

2. Cada bloco mencionado abaixo: deve ser desenvolvido em VHDL

✓ Registrador genérico - usado para o PC e para o banco (32x)

✓ ULA

c) Banco de registradores = 32 registradores

d) Bloco de Controle = registrador PC + código VHDL para incrementar PC, decodificar instruções e gerar sinais de controle para o Bloco de Dados

e) Bloco de Dados = Banco de registradores + ULA + código VHDL com estruturas auxiliares

f) Processador - Junção Bloco de Dados + Bloco de Controle

3. Total: 6 pares E/A distintos

# MIPS: A Hierarquia da Organização

✓ VHDL Auxiliar - Um *package* de definições

2. Cada bloco mencionado abaixo: deve ser desenvolvido em VHDL

✓ Registrador genérico - usado para o PC e para o banco (32x)

✓ ULA

✓ Banco de registradores = 32 registradores


d) Bloco de Controle = registrador PC + código VHDL para incrementar PC, decodificar instruções e gerar sinais de controle para o Bloco de Dados

e) Bloco de Dados = Banco de registradores + ULA + código VHDL com estruturas auxiliares

f) Processador - Junção Bloco de Dados + Bloco de Controle

3. Total: 6 pares E/A distintos


# O Bloco de Controle (BC)

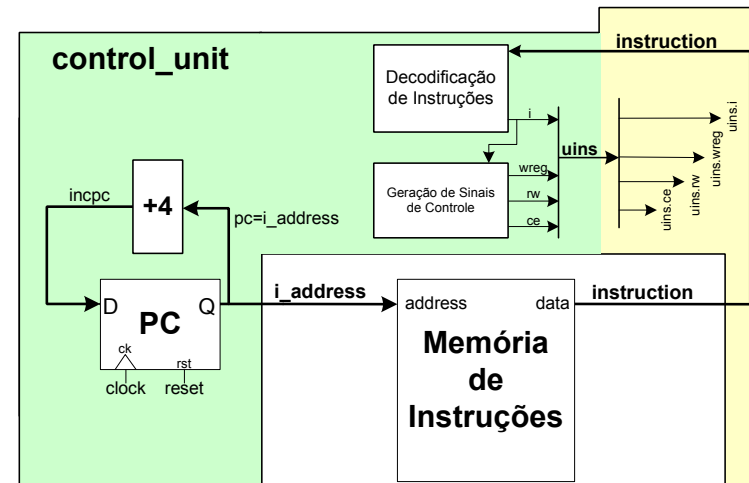

- Possui três partes
  - O decodificador de instruções (puramente combinacional)
  - A geração de sinais de controle para o Bloco de Dados, (puramente combinacional) quais sejam
    - Controles de leitura/escrita da/na memória (**uins.ce** e **uins.rw**)
    - Controle de escrita no banco de registradores (**uins.wreg**)
    - Código único para cada instrução (**uins.i**) – controla multiplexadores e operação da ULA
  - O Contador de Programa (PC) e seu incrementador

## Formato R

Tamanho dos campos em bits:

 

**ADDU Rd, Rs, Rt**  
 0 Rs Rt Rd 0 0x21

**SUBU Rd, Rs, Rt**  
 0 Rs Rt Rd 0 0x23

**AND Rd, Rs, Rt**  
 0 Rs Rt Rd 0 0x24


**OR Rd, Rs, Rt**  
 0 Rs Rt Rd 0 0x25

**XOR Rd, Rs, Rt**  
 0 Rs Rt Rd 0 0x26

**NOR Rd, Rs, Rt**  
 0 Rs Rt Rd 0 0x27

## Formato I

Tamanho dos campos em bits:

 

**ORI Rt, Rs, imed**  
 0x0d Rs Rt imed

**LW Rt, offset (Rs)**  
 0x23 Rs Rt offset

**SW Rt, offset (Rs)**  
 0x2b Rs Rt offset

```
type inst_type is (ADDU, SUBU, AAND, OOR, XXOR, NNOR, LW, SW, ORI,
invalid_instruction)
```

# MIPS: A Hierarquia da Organização

✓ VHDL Auxiliar - Um *package* de definições

2. Cada bloco mencionado abaixo: deve ser desenvolvido em VHDL

✓ Registrador genérico - usado para o PC e para o banco (32x)

✓ ULA

✓ Banco de registradores = 32 registradores


✓ Bloco de Controle = registrador PC + código VHDL para incrementar PC, decodificar instruções e gerar sinais de controle para o Bloco de Dados

e) Bloco de Dados = Banco de registradores + ULA + código VHDL com estruturas auxiliares

f) O Processador = Junção Bloco de Dados + Bloco de Controle

3. Total: 6 pares E/A distintos

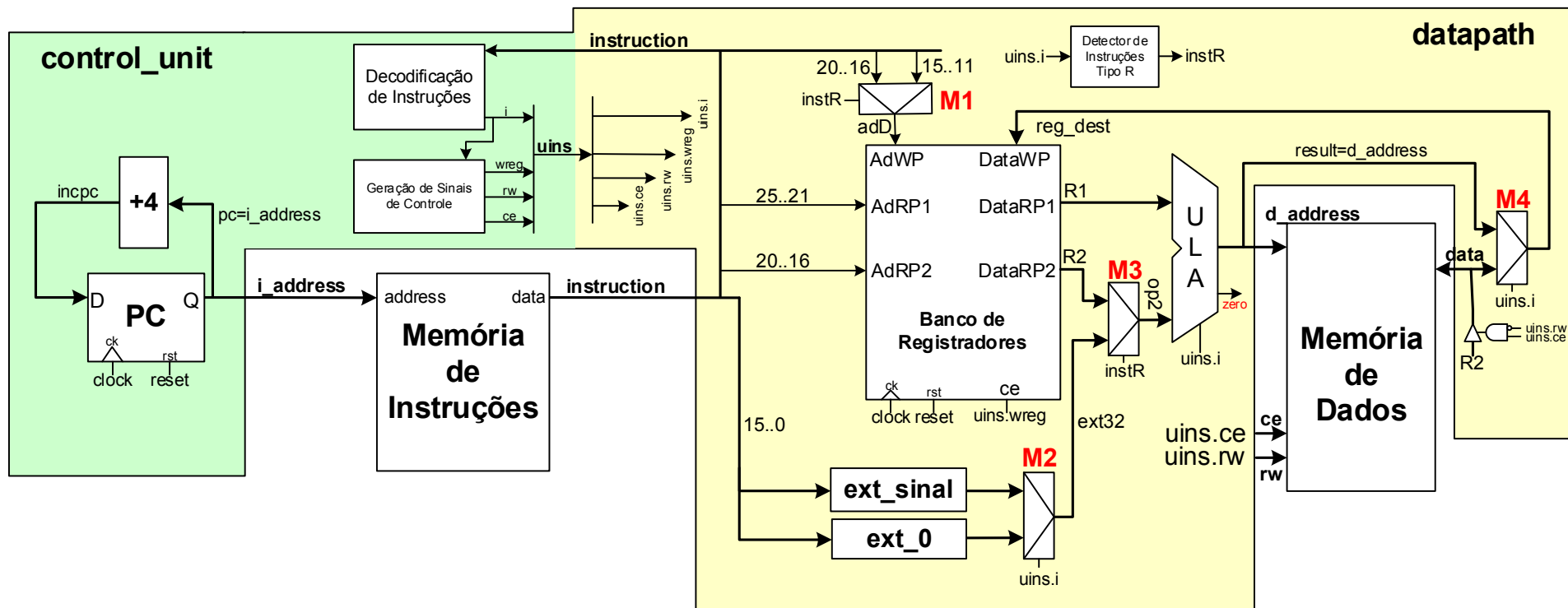
# Diagrama de Blocos Completo do Processador (com parte do TB - memórias)



- Região de fundo amarelo: Bloco de dados (datapath)
- Região de fundo verde: Bloco de controle (control\_unit)
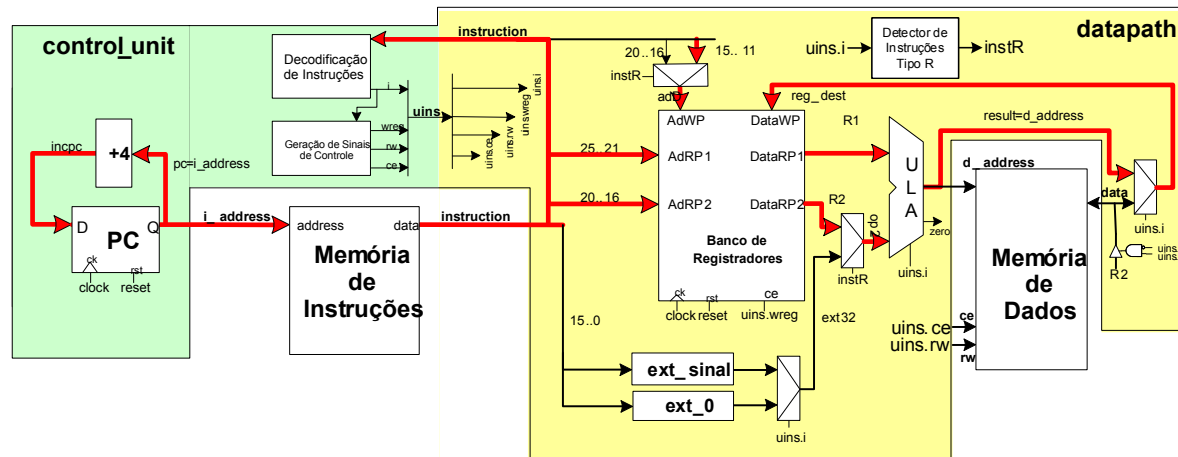
# O Bloco de Dados (BD)

- Cada código objeto de uma instrução define seus operandos
- O fluxo de dados das Instruções tipo R




- Processo de controle dos quatro multiplexadores
  - `instR <= '1' when uins.i=ADDU or uins.i=SUBU or uins.i=AAND or uins.i=OOR or uins.i=XXOR or uins.i=NNOR else '0';` -- sinal auxiliar que define quando instrução é tipo R
  - `adD <= instruction(15 downto 11) when instR='1' else instruction(20 downto 16);` -- Mux: gera endereço de escrita no banco
  - `op2 <= R2 when instR='1' else ext32;` -- Mux: gera entrada inferior da ULA
  - `reg_dest <= data when uins.i=LW else result;` -- Mux: gera entrada da porta de escrita do Banco de Registradores



# O Bloco de Dados (BD)

- O fluxo de dados para a Instrução ORI

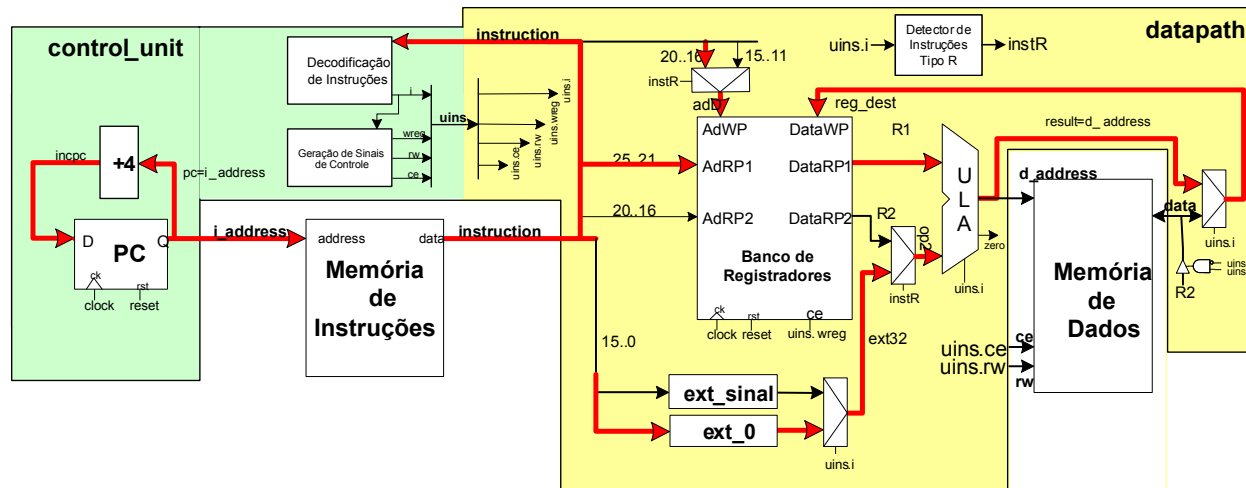

- 4 multiplexadores

```

- adD <= instruction(15 downto 11) when instR='1' else
  instruction(20 downto 16);


- op2 <= R2 when instR='1' else ext32; -- Mux: gera segunda entrada da ULA

- ext32 <= x"FFFF" & instruction(15 downto 0) when
  (instruction(15)='1' and (uins.i=LW or uins.i=SW))
  else
    x"0000" & instruction(15 downto 0); -- extensão de zero!

- reg_dest <= data when uins.i=LW else result; -- Mux: gera entrada da porta
  de escrita do Banco de Reg
    
```
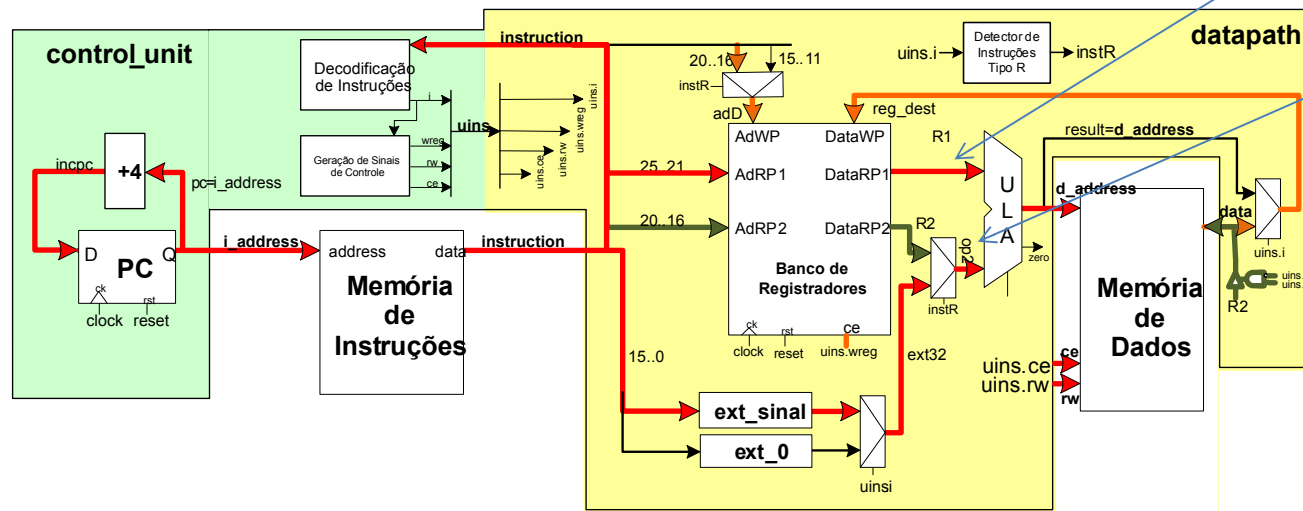
# O Bloco de Dados (BD)

- O fluxo de dados para as Instruções LW / SW




ENDEREÇO É A SOMA DO  
REG BASE + DESLOCAMENTO

Vermelho: LW/SW  
Laranja: só LW  
verdes: só SW

- 4 multiplexadores:

- `adD <= instruction(15 downto 11) when instR='1' else instruction(20 downto 16) ;`
- `op2 <= R2 when instR='1' else ext32; -- Mux: gera segunda entrada da ULA`
- `ext32 <= x"FFFF" & instruction(15 downto 0) when (instruction(15)='1' and (uins.i=LW or uins.i=SW)) else x"0000" & instruction(15 downto 0);`
- `reg_dest <= data when uins.i=LW else result; -- Mux: gera entrada da porta de escrita do Banco de Registradores`

# O Código VHDL do BD

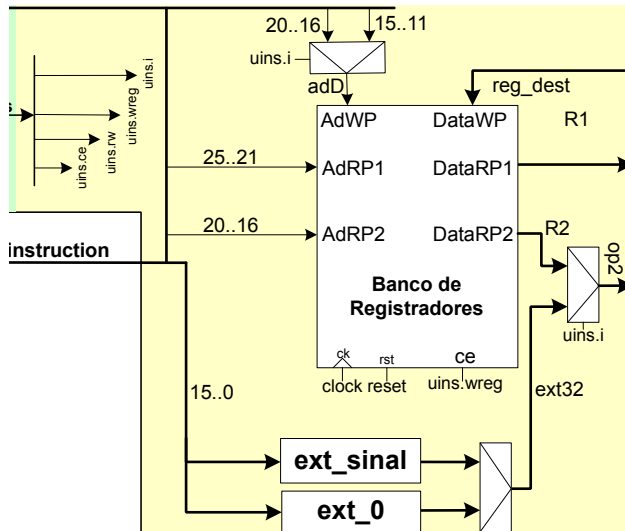

----- hardware do banco de registradores e extensao de sinal ou de 0 ==


```
adD <= instruction(15 downto 11) when instR='1' else
      instruction(20 downto 16);
```

```
REGS: entity work.reg_bank port map
      (ck=>ck, rst=>rst, ce=>uins.wreg, AdRP1=>instruction(25 downto 21),
       AdRP2=>instruction(20 downto 16), AdWP=>adD,
       DataWP=>reg_dest, DataRP1=>R1, DataRP2=>R2);
```

-- Extensao de 0 ou extensao de sinal

```
ext32 <= x"FFFF" & instruction(15 downto 0) when (instruction(15)='1'
and (uins.i=LW or uins.i=SW)) else
-- LW e SW usam extensao de sinal, ORI usa extensao de 0
x"0000" & instruction(15 downto 0);
-- outras instrucoes nao usam esta informacao,
-- logo, qualquer coisa serve, extensao de 0 ou de sinal
```

# O Código VHDL do BD

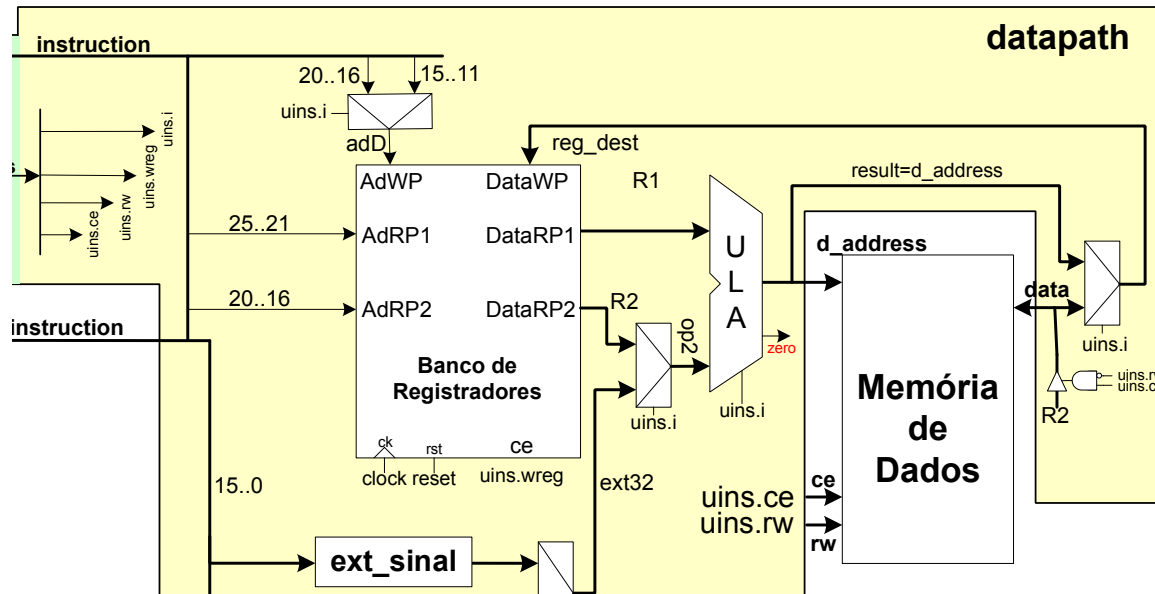

```

----- hardware da ALU e em volta dela
op2 <= R2 when instR='1' else ext32;

inst_alu: entity work.alu port map (op1=>R1, op2=>op2,
    outalu=>result, zero=>zero, op_alu=>uins.i);

-- operacao com a memoria de dados
d_address <= result;

data <= R2 when uins.ce='1' and uins.rw='0' else (others=>'Z');

reg_dest <= data when uins.i=LW else result;

end datapath;
    
```

# MIPS: A Hierarquia da Organização

✓ VHDL Auxiliar - Um *package* de definições

2. Cada bloco mencionado abaixo: deve ser desenvolvido em VHDL

✓ Registrador genérico - usado para o PC e para o banco (32x)

✓ ULA

✓ Banco de registradores = 32 registradores

✓ Bloco de Controle = registrador PC + código VHDL para incrementar PC, decodificar instruções e gerar sinais de controle para o Bloco de Dados

✓ Bloco de Dados = Banco de registradores + ULA + código VHDL com estruturas auxiliares

f) O Processador - Junção Bloco de Dados + Bloco de Controle

3. Total: 6 pares E/A distintos